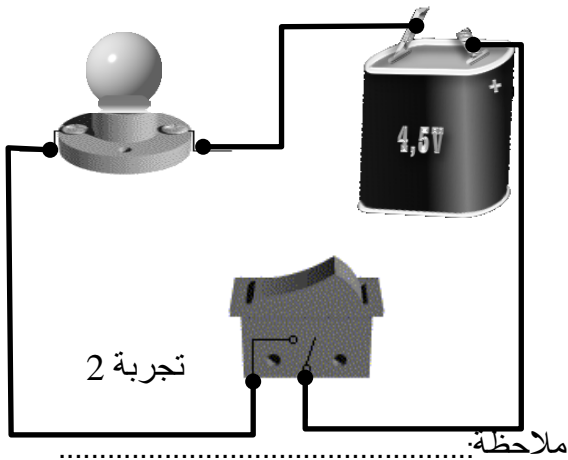



المحور الخامس: الدرس ع-07دد:



.....

.....

I. تجربة

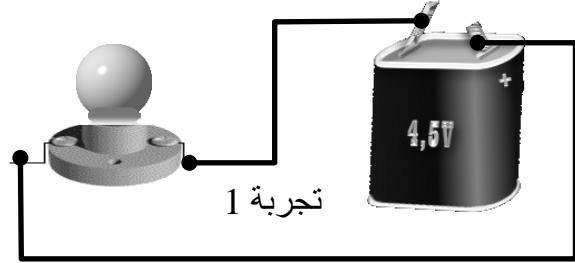

ملاحظة:.....

.....

II. وظيفة عنصر التحكم

.....

.....

III. عناصر التحكم

| رمز المكون | وظيفة المكون | اسم المكون | المكون |
|------------|--|--------------|--------|
| | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> | |
| | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> | |

IV. الخصائص الكهربائية : لعنصر التحكم خاصيتين كهربائيتين هما

.....

.....